 



## ■ Automatenmodelle

Autonomer Automat




$$Z^+ = f(Z), \quad A = Z$$

Medwedjew-Automat

 


$$Z^+ = f(Z, E), \quad A = Z$$

Moore-Automat

 

$$Z^+ = f(Z, E), \quad A = g(Z)$$

Mealy-Automat

 


$$Z^+ = f(Z, E), \quad A = g(Z, E)$$
 
## ■ Notation

- Z     der momentane Zustand
- Z0    der Folgezustand (Ersatzsymbol für  $Z^+$ )
- R     asynchrones Reset
- C     Clock (Takt)
- E     Eingangssignale
- A     Ausgangssignale
- f     Übergangsschaltnetz
- g     Ausgangsschaltnetz


- Beschreibung von Mealy- und Moore-Automaten:
  - 3-Prozeß-Methode:
    - ein „getakteter“ Prozess beschreibt das Verhalten des Zustandsregisters
    - zwei „ungetaktete“ Prozesse beschreiben das Übergangsschaltnetz und das Ausgangsschaltnetz



```
SIGNAL Z, Z0: Zustand;


p1: PROCESS (R, C) IS -- Zustandsregister
    ...
    Z <= Z0;
    ...
END PROCESS;
p2: PROCESS (E, Z) IS -- Ausgangsschaltnetz
    ...
    IF Z=... AND E=... THEN
        A <= ...;
    END IF;
    ...
END PROCESS;
p3: PROCESS (E, Z) IS -- Übergangsschaltnetz
    ...
    IF Z=... AND E=... THEN
        Z0 <= ...;
    END IF;
    ...
END PROCESS;
```

 - Beschreibung von Mealy- und Moore-Automaten:
  - 2-Prozeß-Methode, 1. Variante:
    - ein „getakteter“ Prozess beschreibt das Verhalten des Zustandsregisters
    - ein „ungetakteter“ Prozess vereinigt in sich die Beschreibungen des Übergangsschaltnetzes und des Ausgangsschaltnetzes



```
SIGNAL Z, Z0: Zustand;  
  
p1: PROCESS (R, C) IS -- Zustandsregister  
    ...  
    Z <= Z0;  
    ...  
END PROCESS;  
  
p2: PROCESS (E, Z) IS -- Ausgangsschaltnetz  
    -- Übergangsschaltnetz  
    ...  
    IF Z=... AND E=... THEN  
        A <= ...;  
        Z0 <= ...;  
    END IF;  
    ...  
END PROCESS;
```

 - Beschreibung von Mealy- und Moore-Automaten:
  - 2-Prozeß-Methode, 2. Variante
    - ein „getakteter“ Prozess vereinigt in sich die Beschreibung des Zustandsregisters und die des Übergangsschaltnetzes
    - ein „ungetakteter“ Prozess beschreibt das Ausgangsschaltnetz




```
SIGNAL Z: Zustand;

p1: PROCESS (R, C) IS -- Zustandsregister
    -- Übergangsschaltnetz
    ...
    IF Z=... AND E=... THEN
        Z <= ...;
    END IF;
    ...
END PROCESS;

p2: PROCESS (E, Z) IS -- Ausgangsschaltnetz
    ...
    IF Z=... AND E=... THEN
        A <= ...;
    END IF;
    ...
END PROCESS;
```

 
- Beschreibung von Mealy- und Moore-Automaten:
  - 1-Prozeß-Methode:
    - ein „getakteter“ Prozes vereinigt in sich die Beschreibungen des Zustandsregisters, des Übergangsschaltnetzes und des Ausgangsschaltnetzes.
    - Ausgangsflipflops beeinflussen das Verhalten des Schaltwerks



```
SIGNAL Z: Zustand;

-- Zustandsregister
-- Übergangsschaltnetz
-- Ausgangsschaltnetz + Flipflops
p1: PROCESS (R, C) IS
    ...
    IF Z=... AND E=... THEN
        A <= ...;
        Z <= ...;
    END IF;
    ...
END PROCESS;
```

 - Beschreibung von Autonomen und Medwedjew–Automaten:
  - 2-Prozeß-Methode:
    - ein „getakteter“ Prozess beschreibt das Verhalten des Zustandsregisters,
    - ein „ungetakteter“ Prozess beschreibt das Übergangsschaltnetz




```
SIGNAL Z, Z0: Zustand;

p1: PROCESS (R, C) IS -- Zustandsregister
    ...
    Z <= Z0;
    ...
END PROCESS;

A <= Z; -- Ausgangsschaltnetz

p2: PROCESS (E, Z) IS -- Übergangsschaltnetz
    ...
    IF Z=... AND E=... THEN
        Z0 <= ...;
    END IF;
    ...
END PROCESS;
```

 - Beschreibung von Autonomen und Medwedjew–Automaten:
  - 1-Prozeß-Methode:
    - ein „getakteter“ Prozess vereinigt in sich die Beschreibungen des Zustandsregisters und des Übergangsschaltnetzes




```
SIGNAL Z: Zustand;

-- Zustandsregister
-- Übergangsschaltnetz
p1: PROCESS (R, C) IS
    ...
    IF Z=... AND E=... THEN
        Z <= ...;
    END IF;
    ...
END PROCESS;


A <= Z; -- Ausgangsschaltnetz
```



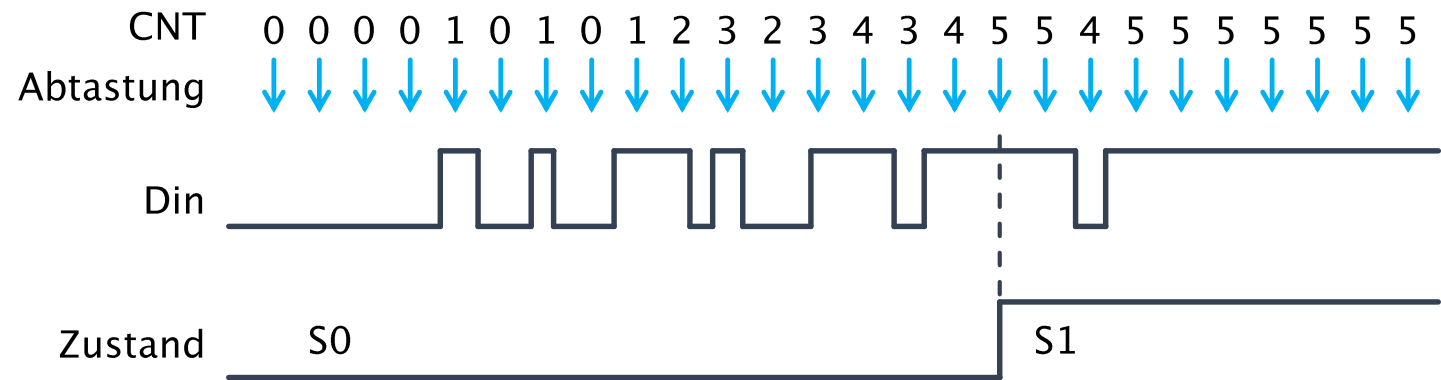
Entprellen von Tasten durch Abtastung mit Hysterese



State	Din	CNT	State <sup>+</sup>	CNT <sup>+</sup>	Dout
S0	0	=0	S0	Cnt	0
S0	0	>0	S0	Cnt-1	0
S0	1	<N-1	S0	Cnt+1	0
S0	1	=N-1	S1	Cnt	0
S1	1	=N-1	S1	Cnt	1
S1	1	<N-1	S1	Cnt+1	1
S1	0	>0	S1	Cnt-1	1
S1	0	=0	S0	Cnt	1

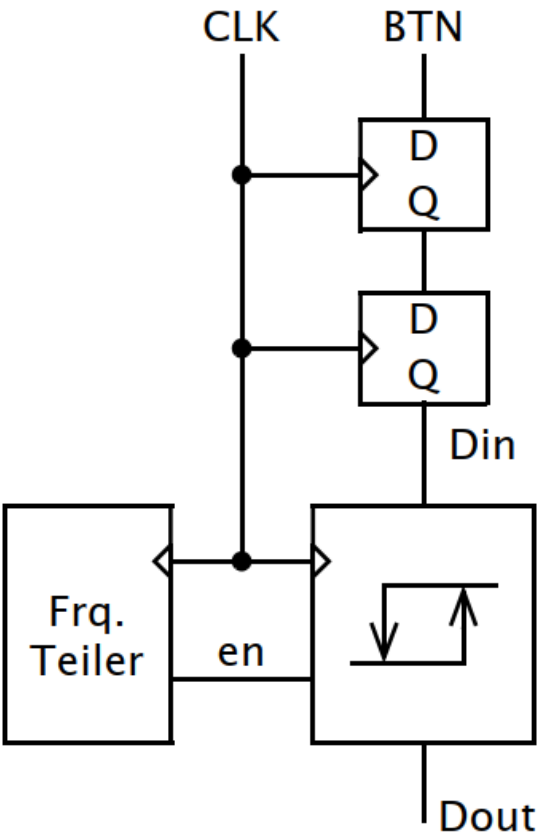

- Impulsdiagramm eines Busprotokolls

 


## ▪ Schnittstellenbeschreibung


```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY bus_unit IS
    GENERIC(RSTDEF: std_logic := '1');
    PORT(RST:    IN  std_logic;  -- reset           RSTDEF active
         CLK:    IN  std_logic;  -- clock       rising edge active
         SWRST:  IN  std_logic;  -- software reset RSTDEF active
         LD:     IN  std_logic;  -- load        high active, pulse
         BRQ:    OUT std_logic;  -- bus request  low active, (stable)
         BGT:    IN  std_logic;  -- bus grant    low active, (stable)
         AS:     OUT std_logic;  -- address strobe low active, pulse
         RD:     OUT std_logic;  -- read         low active, stable
         RDY:    IN  std_logic;  -- ready        low active, pulse
         DONE:   OUT std_logic); -- done         high active, pulse
END bus_unit;
```

- Zustandsgraph

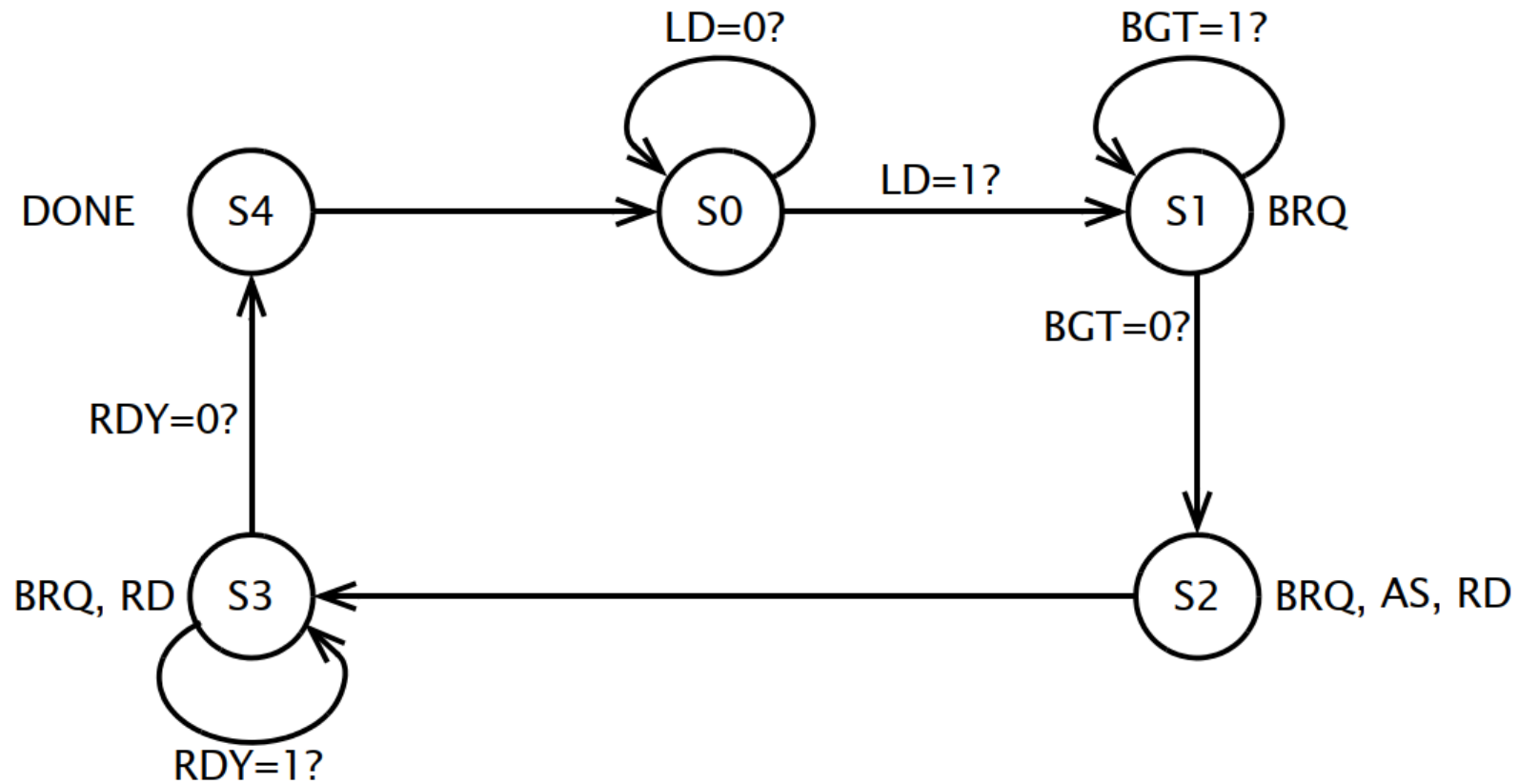

- Steuertabelle für ein Moore–Steuerwerk

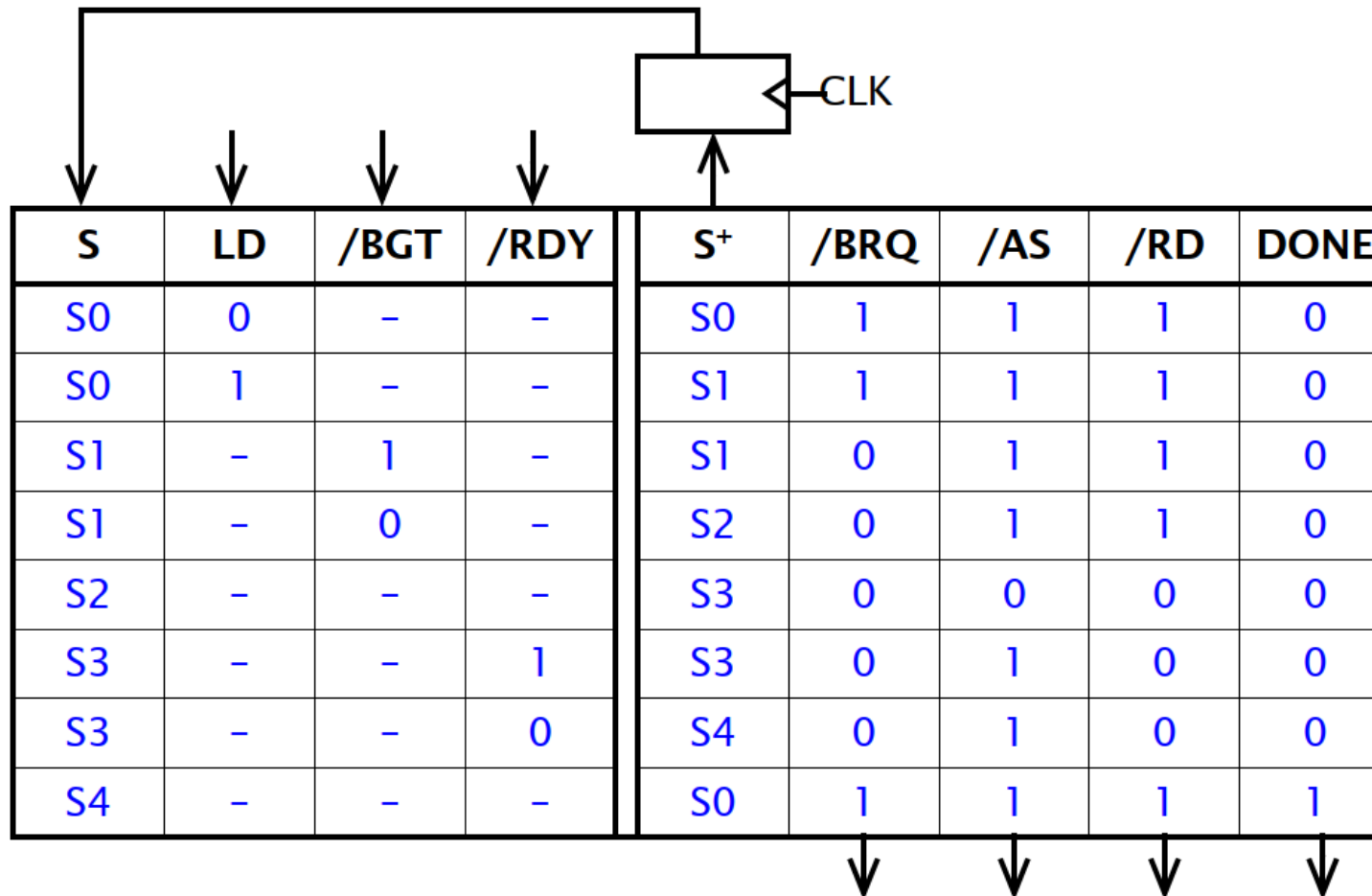

- Algorithmus zur Umwandlung einer Steuertabelle für ein Moore-Steuerwerk in eine Steuertabelle für ein Mealy-Steuerwerk mit Ausgangsflipflops

Moore

i	state	cond	next	outs
1	S0	- 0	S0	1001
2	S0	- 1	S1	1001
3	S1	- -	S2	0111
4	S2	0 -	S2	1100
5	S2	1 -	S0	1100

Mealy


i	state	cond	next	outs
1	S0	- 0	S0	1001
2	S0	- 1	S1	0111
3	S1	- -	S2	1100
4	S2	0 -	S2	1100
5	S2	1 -	S0	1001

```
int index(TState state) {
    for (int i=1; i<=N; i++)
        if (Moore[i].state == state)
            return i;
}
```

```
TState next; // Hilfsvariable
TOuts outs; // Hilfsvariable
```

```
for (int i=1; i<=N; i++) {
    next = Mealy[i].next;
    outs = Moore[index(next)].outs;
    Mealy[i].outs = outs;
}
```

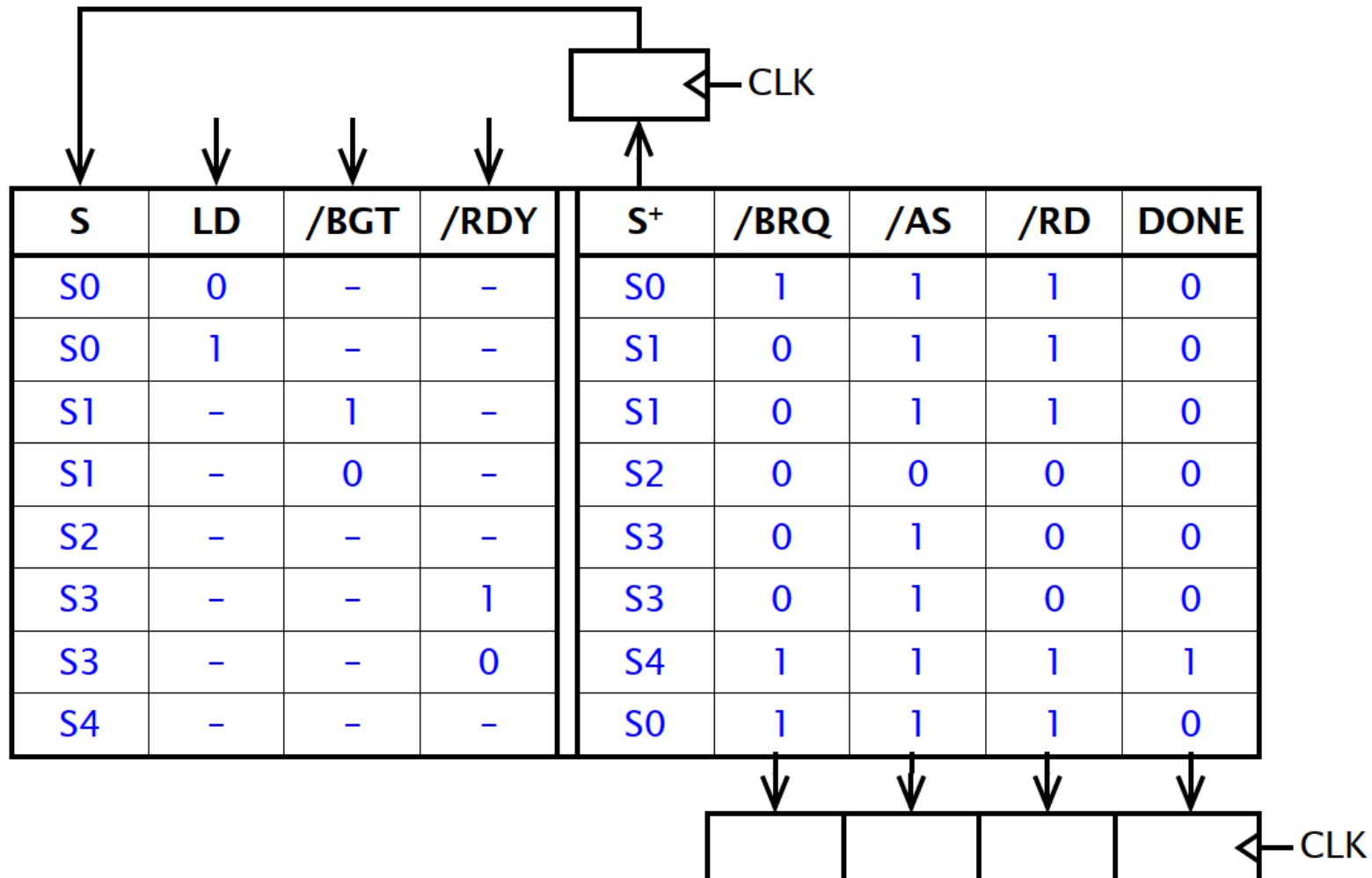- Steuertabelle für ein Mealy-Steuerwerk mit Ausgangsflipflops



## ■ Architekturbeschreibung

```
ARCHITECTURE verhalten OF bus_unit IS
    TYPE TState IS (S0, S1, S2, S3, S4);
    SIGNAL state: TState;
    SIGNAL as_oe, rd_oe: std_logic;
BEGIN
    as <= '0' WHEN as_oe='1' ELSE 'Z';
    rd <= '0' WHEN rd_oe='1' ELSE 'Z';
    p1: PROCESS (rst, clk) IS
    BEGIN
        IF rst=RSTDEF THEN
            state <= S0;
            brq <= '1';
            as_oe <= '0';
            rd_oe <= '0';
            done <= '0';
        ELSIF rising_edge(clk) THEN
            brq <= '1';
            as_oe <= '0';
            rd_oe <= '0';
            done <= '0';
            CASE state IS
                WHEN S0 =>
                    IF ld='1' THEN
                        state <= S1;
                        brq <= '0';
                    END IF;

```

```
                WHEN S1 =>
                    brq <= '0';
                    IF bgt='0' THEN
                        state <= S2;
                        as_oe <= '1';
                        rd_oe <= '1';
                    END IF;
                WHEN S2 =>
                    state <= S3;
                    brq <= '0';
                    rd_oe <= '1';
                WHEN S3 =>
                    brq <= '0';
                    rd_oe <= '1';
                    IF rdy='0' THEN
                        done <= '1';
                        state <= S4;
                    END IF;
                WHEN S4 =>
                    state <= S0;
            END CASE;
        END IF;
    END PROCESS;
END verhalten;
```